

**Question :**

Comment faire pour allumer la lampe sans qu'elle touche la pile directement ?

**Inscris ici ta proposition :**

---

---

---

**Matériel à disposition :**

- une lampe (ampoule).
- une pile.
- .....(écris ici ce que tu penses utiliser encore pour y arriver).

**Consigne :**

Dessine ici ta proposition :

Dessine ici un montage qui fonctionne  
(si il est différent de ta proposition) :

**Résultat :**

Tu as réalisé un **circuit électrique** simple !

Un circuit électrique comporte 3 types d'équipement :

- une **pile** ou une **batterie** que l'on appelle aussi un \_\_\_\_\_
- une **lampe** qui est alors un \_\_\_\_\_
- des  **fils électriques**  qui sont des \_\_\_\_\_

Prénom et Nom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Classe : \_\_\_\_\_